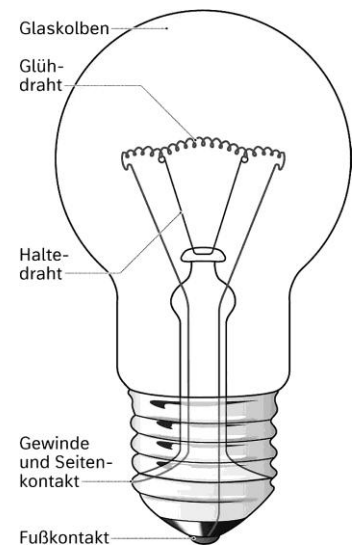


III Bauteile von Stromkreisen


1. Beschreibe den Aufbau eines einfachen Stromkreises und erkläre, wann die Glühlampe leuchtet.

2. Beschreibe den Stromfluss in einer Glühlampe und ihren Aufbau.



Atelier tigercolor Tom Menzel

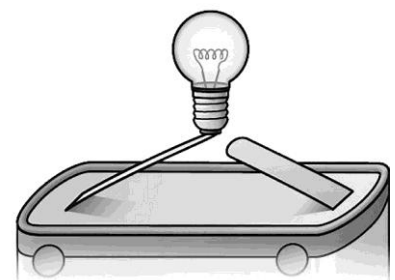3. Erkläre, ob die abgebildete Lampe leuchtet.



Atelier tigercolor Tom Menzel